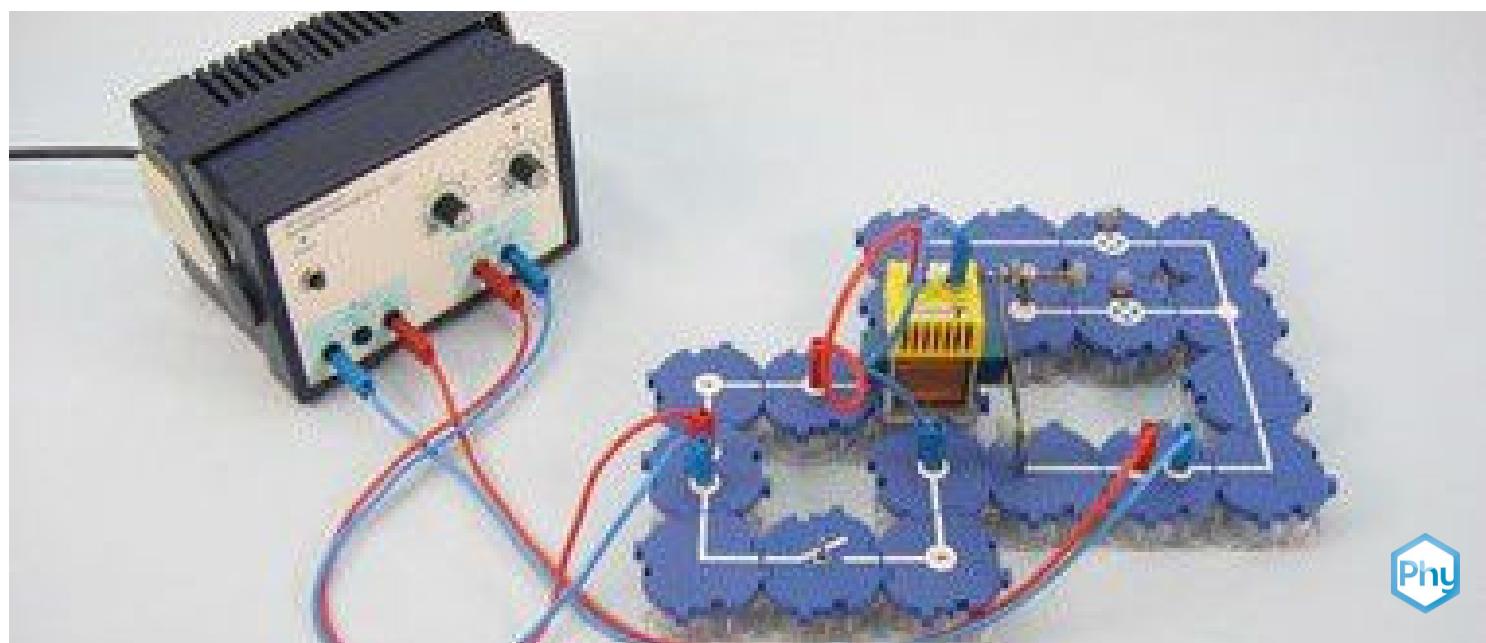


# Das elektromagnetische Relais



In diesem Versuch lernen die Schüler die Funktionsweise von elektromagnetische Relais kennen.

Physik

Elektrizität & Magnetismus

Elektromagnetismus & Induktion



Schwierigkeitsgrad

mittel



Gruppengröße

2



Vorbereitungszeit

10 Minuten



Durchführungszeit

10 Minuten

This content can also be found online at:




<http://localhost:1337/c/603a8ae71b5b1900032c0b5a>



# Lehrerinformationen

## Anwendung

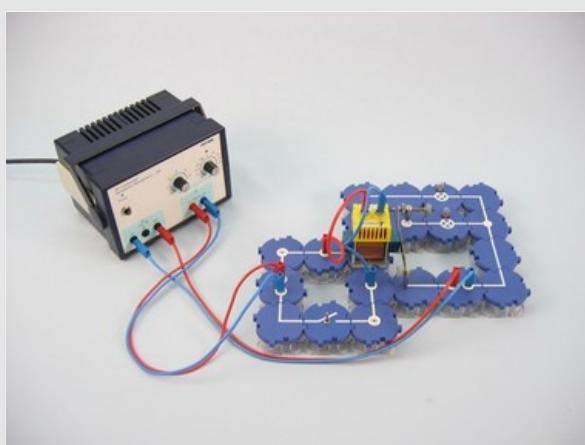

Versuchsaufbau

Relais unterschiedlicher Bauart werden in der Schalttechnik häufig eingesetzt, um z. B. weit entfernte oder schwer zugängliche elektrische Stromkreise zu öffnen oder zu schließen.

In diesem Versuch lernen die Schüler die Funktionsweise von elektromagnetische Relais kennen.

## Sonstige Lehrerinformationen (1/2)

PHYWE

### Vorwissen



Die Schüler sollten erste experimentelle Erfahrungen im Umgang mit dem Schülernetzgerät gesammelt haben.

### Prinzip



Ein mechanisches Relais arbeitet meist nach dem Prinzip des Elektromagneten. Ein Strom in der Erregerspule erzeugt einen magnetischen Fluss durch den ferromagnetischen Kern und einen daran befindlichen, beweglich gelagerten, ebenfalls ferromagnetischen Anker. An einem Luftspalt kommt es zur Krafteinwirkung auf den Anker, wodurch dieser einen oder mehrere Kontakte schaltet. Der Anker wird durch Federkraft in die Ausgangslage zurückversetzt, sobald die Spule nicht mehr erregt ist.

## Sonstige Lehrerinformationen (2/2)

PHYWE

### Lernziel



Mit diesem Versuch sollen die Schüler lernen, wie ein elektromagnetisches Relais im Prinzip funktioniert.

### Aufgaben



Schließe und öffne einen Stromkreis mit Hilfe eines elektromagnetischen Schalters.

## Sicherheitshinweise



PHYWE

- Für diesen Versuch gelten die allgemeinen Hinweise zum sicheren Experimentieren im Naturwissenschaftlichen Unterricht.




## Schülerinformationen
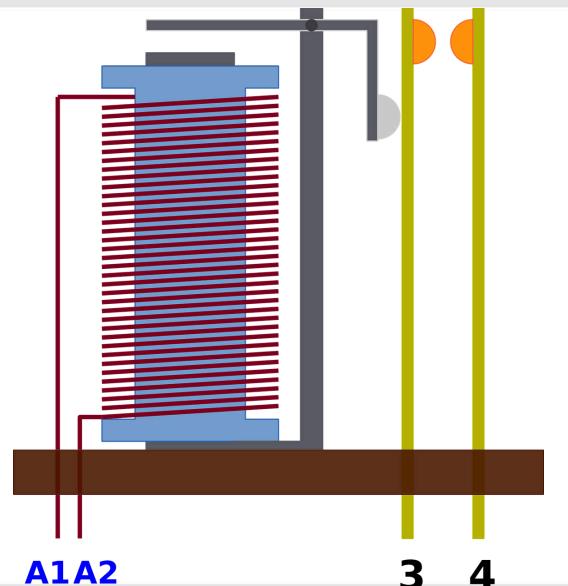
## Motivation



Relais unterschiedlicher Bauart werden in der Schalttechnik häufig eingesetzt, um z. B. weit entfernte oder schwer zugängliche elektrische Stromkreise zu öffnen oder zu schließen.

Daher ist ein genaues Verständnis ihrer Funktionsweise von großer Wichtigkeit.



# Material

Position	Material	Art.-Nr.	Menge
1	Leitungs-Baustein, gerade, SB	05601-01	2
2	Leitungs-Baustein, winklig, SB	05601-02	4
3	Leitungs-Baustein, T-förmig, SB	05601-03	1
4	Leitungs-Baustein, unterbrochen mit Buchsen, SB	05601-04	2
5	Leitungs-Baustein, gerade mit Buchse, SB	05601-11	2
6	Leitungs-Baustein, winklig mit Buchse, SB	05601-12	2
7	Ausschalter, SB	05602-01	1
8	Universalhalter, SB	05603-00	1
9	Lampenfassung E10, SB	05604-00	2
10	Spulenhalter, SB	05672-00	1
11	Kontaktfeder mit Anker	05673-00	1
12	Kontaktbauteil	05673-01	1
13	Spule, 400 Windungen	07829-01	1
14	Schüler - Eisenkern, I-förmig, geblättert	07833-00	1
15	Verbindungsleitung, 32 A, 250 mm, rot Experimentierkabel, 4 mm Stecker	07360-01	1
16	Verbindungsleitung, 32 A, 250 mm, blau Experimentierkabel, 4 mm Stecker	07360-04	1
17	Verbindungsleitung, 32 A, 500 mm, rot Experimentierkabel, 4 mm Stecker	07361-01	2
18	Verbindungsleitung, 32 A, 500 mm, blau Experimentierkabel, 4 mm Stecker	07361-04	2
19	PHYWE Netzgerät, RiSU 2019 DC: 0...12 V, 2 A / AC: 6 V, 12 V, 5 A	13506-93	1
20	Glühlampen 12 V/0,1 A/ 1,2 W, Sockel E10 Set mit 10 Stück	07505-03	1
21	Krokodilklemme, blank, 10 Stück	07274-03	1
22	Verbindungsstecker, 2 Stück	07278-05	1
23	Leitungs-Baustein, Anschlussbaustein, SB	05601-10	2

## Aufbau und Durchführung (1/4)

PHYWE

### 1. Versuch

- Baue den Versuch entsprechend der Abb. 1 und Abb. 2 auf.
- Setze die Spule auf den Spulenhäler, schiebe den Eisenkern (Joch) ein und verbinde die Spule über die Leitungen mit den Bausteinen neben bzw. unterhalb der Spule wie in Abb. 3 gezeigt.
- Stecke das Kontaktbauteil zuerst in den Anschlussbaustein 1 und spanne dann die Kontaktfeder so in den Universalhalter ein, dass der Anker zum Kontaktbauteil zeigt. Stelle danach mit der Schraube am Kontaktbauteil guten Kontakt her (Rändelmutter ggf. entfernen).

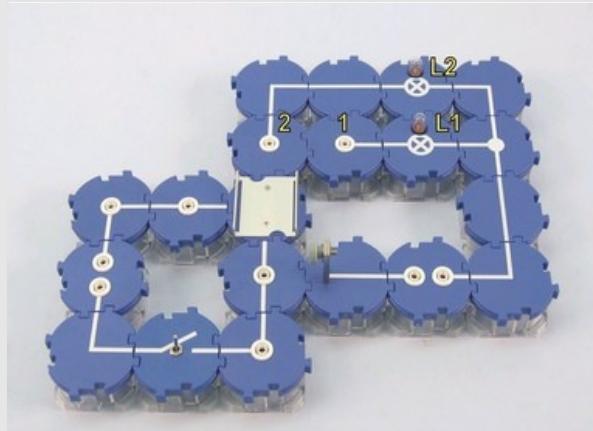


Abb. 1

## Aufbau und Durchführung (2/4)

PHYWE

- Stelle das Netzgerät auf etwa 4 V, die Strombegrenzung auf 1 A und schalte dann das Netzgerät ein.
- Öffne und schließe den Schalter mehrmals. Beobachte dabei die Ankerfeder und die Glühlampe L1.
- Stelle das Netzgerät auf 0 V und schalte es aus.
- Notiere Deine Beobachtungen im Protokoll.

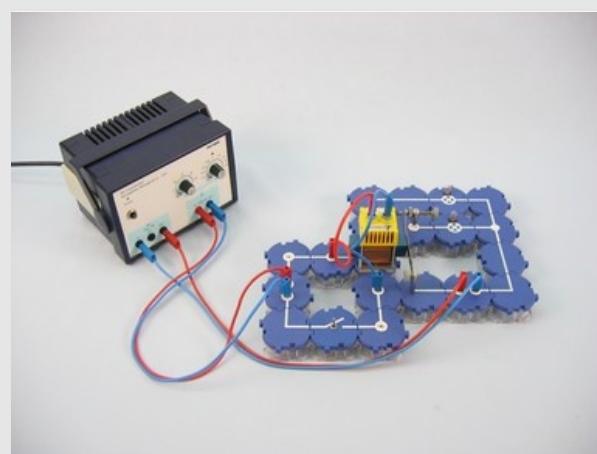


Abb. 2

## Aufbau und Durchführung (3/4)

PHYWE

### 2. Versuch

- Stecke das Kontaktbauteil in den Anschlussbaustein 2 und spanne dann die Kontaktfeder so in den Universalhalter ein, dass der Anker zum Kontaktbauteil zeigt. Stelle danach mit der Schraube am Kontaktbauteil guten Kontakt her (vgl. Abb. 4).



Abb. 3

## Aufbau und Durchführung (4/4)

PHYWE

- Stelle das Netzgerät auf etwa 5 V und schalte es ein.
- Öffne und schließe den Schalter mehrmals. Beobachte dabei die Ankerfeder und die Glühlampe L2.
- Stelle das Netzgerät auf 0 V und schalte es aus.
- Notiere Deine Beobachtungen im Protokoll.

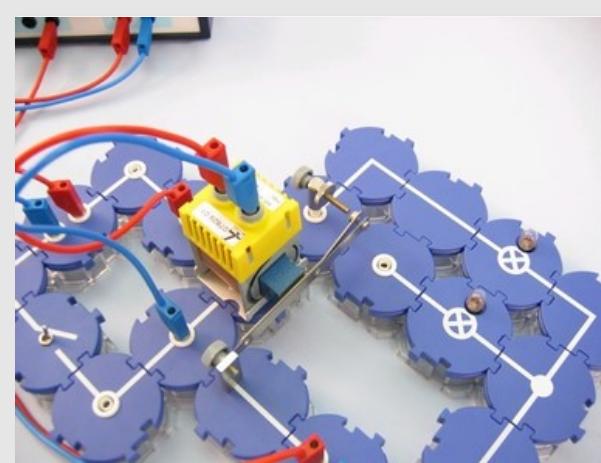


Abb. 4

**PHYWE**



# Protokoll

## Beobachtung (1/2)

**PHYWE**

Notiere Deine Beobachtungen zum ersten Versuch.

## Beobachtung (2/2)



Notiere Deine Beobachtungen zum zweiten Versuch.

## Aufgabe



Was kann man mit einem Relais bewirken?

- Gleichzeitiges Schalten mehrerer Laststromkreise mit nur einem Steuerstromkreis.
- Geräuschloses Schalten.
- Schalten von hohen elektrischen Leistungen mit niedriger Leistung.

 Überprüfen

Vorteile von elektrischen Relais

- Geringe Ansprech- und Abfallzeit.
- Hohe Einschaltleistung.
- Geringer Kontaktübergangswiderstand.

 Überprüfen

Folie

Punktzahl / Summe

Folie 16: Mehrere Aufgaben

**0/4**

Gesamtpunktzahl

 0/4

 Lösungen anzeigen

 Wiederholen

 Text exportieren

**11/11**